

第四章 组合逻辑电路

4.1 概 述

主要要求:

- 掌握组合逻辑电路和时序逻辑电路的概念。
- 了解组合逻辑电路的特点与描述方法。

4.3.3 数据选择器

主要要求:


- 理解数据选择器和数据分配器的作用。
- 理解常用数据选择器的逻辑功能及其使用。
- 掌握用数据选择器实现组合逻辑电路的方法。

一、数据选择器和数据分配器的作用

数据选择器：根据地址码的要求，从多路输入信号中选择其中一路输出的电路。

又称多路选择器 (Multiplexer, 简称MUX) 或多路开关。

4 选 1 数据选择器工作示意图

 


数据选择器的输入信号个数 N 与地址码个数 n 的关系为 $N = 2^n$

数据分配器：根据地址码的要求，将一路数据分配到指定输出通道上去的电路。


Demultiplexer, 简称DMUX

4路数据分配器工作示意图

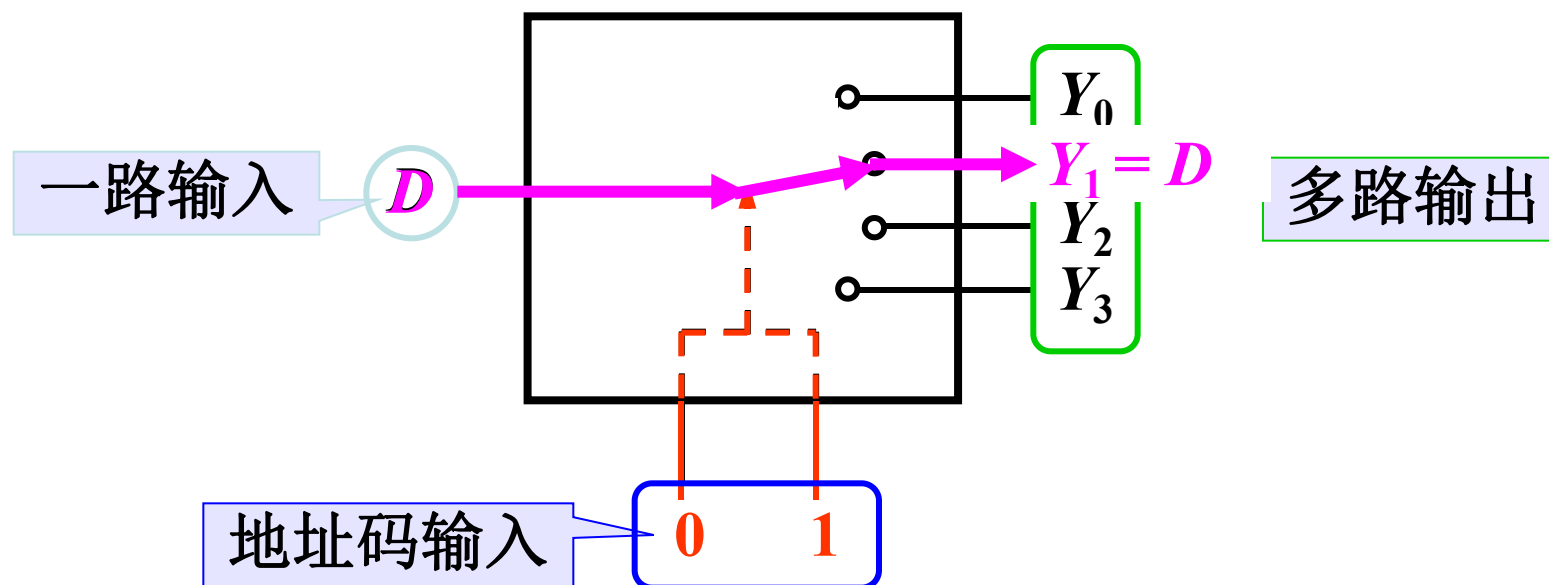

发送端，并—串


接收端，串—并

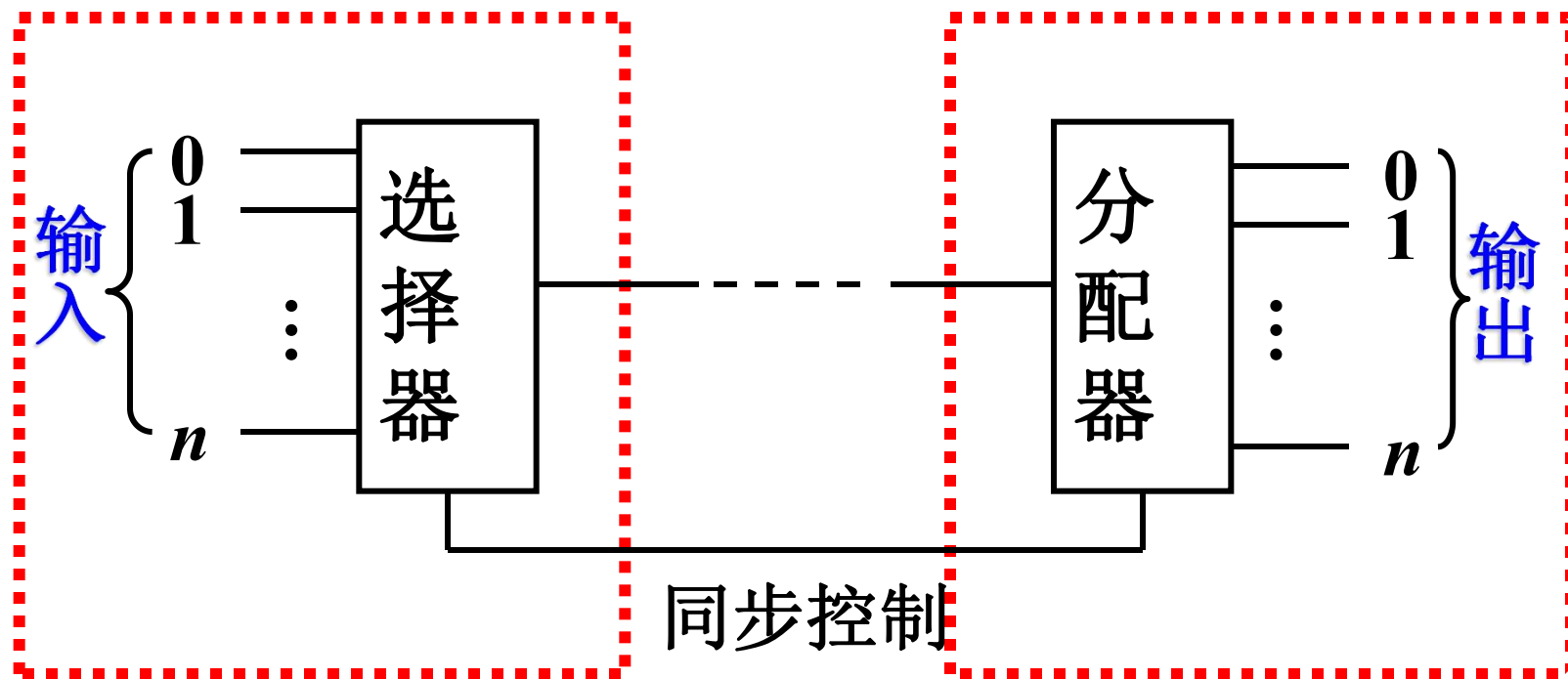

串行传输数据示意图

二、数据选择器的逻辑功能及其使用


8 选 1 数据选择器 CT74HC151

 

CT74HC151的逻辑功能示意图

8 选 1 数据选择器 CT74HC151 真值表

输 入				输 出
S'	A_2	A_1	A_0	Y
1	×	×	×	0
0	0	0	0	D_0
0	0	0	1	D_1
0	0	1	0	D_2
0	0	1	1	D_3
0	1	0	0	D_4
0	1	0	1	D_5
0	1	1	0	D_6
0	1	1	1	D_7

 

CT74HC151 输出函数表达式

输 入				输 出
S'	A_2	A_1	A_0	Y
1	×	×	×	0
0	0	0	0	D_0
0	0	0	1	D_1
0	0	1	0	D_2
0	0	1	1	D_3
0	1	0	0	D_4
0	1	0	1	D_5
0	1	1	0	D_6
0	1	1	1	D_7

$$\begin{aligned}
 Y &= A_2'A_1'A_0'D_0 + A_2'A_1'A_0D_1 + \\
 &\quad A_2'A_1A_0'D_2 + A_2'A_1A_0D_3 + \\
 &\quad A_2A_1'A_0'D_4 + A_2A_1'A_0D_5 + \\
 &\quad A_2A_1A_0'D_6 + A_2A_1A_0D_7 \\
 &= m_0D_0 + m_1D_1 + m_2D_2 + m_3D_3 + \\
 &\quad m_4D_4 + m_5D_5 + m_6D_6 + m_7D_7
 \end{aligned}$$

其输出端能提供地址
输入变量的全部最小项。

能实现函数
发生器吗？
怎样实现？

三、用数据选择器实现组合逻辑函数

$$Y = m_0 D_0 + m_1 D_1 + m_2 D_2 + m_3 D_3 +$$

$$m_4 D_4 + m_5 D_5 + m_6 D_6 + m_7 D_7$$

$$Y = \sum_{i=0}^{2^k-1} m_i D_i$$

设： K 为选择器的选择输入端数， N 为逻辑函数的变量数

1、 $N=K$

2、 $N < K$

3、 $N > K$

1、 $N=K$

★ [例] 试用数据选择器实现函数 $Y = AB + AC + BC$ 。

代数法求解 选用 CT74HC151

解: (1) 写出逻辑函数的最小项表达式

$$Y = AB + AC + BC = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

(2) 写出数据选择器的输出表达式


$$Y' = A'B'C'D_0 + A'B'CD_1 + A'BC'D_2 + A'BCD_3 \\ + AB'C'D_4 + AB'CD_5 + ABC'D_6 + ABCD_7$$

(3) 比较 Y 和 Y' 两式中最小项的对应关系

$$\text{令 } A = A_2, B = A_1, C = A_0$$

$$\text{为使 } Y = Y', \text{ 应令 } \begin{cases} D_0 = D_1 = D_2 = D_4 = 0 \\ D_3 = D_5 = D_6 = D_7 = 1 \end{cases}$$

(4) 画连线图

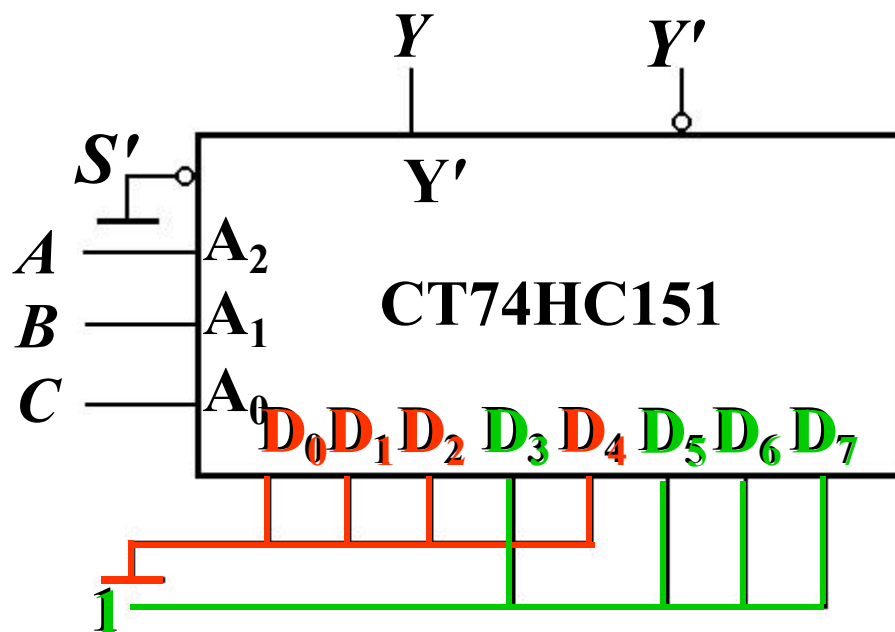

卡诺图法求解

[例] 试用数据选择器实现函数 $Y = AB + AC + BC$ 。

解: (1) 选择数据选择器 选用 CT74HC151

(2) 画出 Y 和数据选择器输出 Y' 的卡诺图

Y
的
卡
诺
图

BC					
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

Y'
的
卡
诺
图

$A_2 \backslash A_1 A_0$		$A_1 A_0$			
		00	01	11	10
A_2	0	D_0	D_1	D_3	D_2
	1	D_4	D_5	D_7	D_6

(3) 比较逻辑函数 Y' 和 Y 的卡诺图

设 $Y = Y'$ 、 $A = A_2$ 、 $B = A_1$ 、 $C = A_0$

对比两张卡诺图后得
$$\begin{cases} D_0 = D_1 = D_2 = D_4 = 0 \\ D_3 = D_5 = D_6 = D_7 = 1 \end{cases}$$

(4) 画连线图 与代数法所得图相同

用数据选择器实现逻辑函数, 用8—1MUX实现Y(A,B,C), 真值表已知

对比


Y函数真值表

8-1MUX功能表

ABC	Y
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

A ₂ A ₁ A ₀	Y
000	D ₀
001	D ₁
010	D ₂
011	D ₃
100	D ₄
101	D ₅
110	D ₆
111	D ₇


 
- 1) 列8-1MUX功能表
- 2) 对比Y函数真值表和8-1MUX功能表
- 3) 连接对应输入输出信号
- 4) 给控制信号正确的值



例：用8-1MUX实现一位全减器

全减器真值表

输入			输出	
A_n	B_n	C_n	D_n	C_{n+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

  

2、 $N < K$

例 用8—1MUX实现 $Y = X_1 + X_0$


- 1) 列函数Y的真值表
- 2) 对比Y函数真值表和8—1MUX功能表
- 3) 连接对应输入输出信号
- 4) 给控制信号S及多余信号A₂赋正确的值

Y函数真值表

$X_1 X_0$	Y
0 0	0
0 1	1
1 0	1
1 1	1

8-1MUX功能表


$A_2 A_1 A_0$	Y
0 0 0	D_0
0 0 1	D_1
0 1 0	D_2
0 1 1	D_3
1 0 0	D_4
1 0 1	D_5
1 1 0	D_6
1 1 1	D_7

 

3、 $N > K$ 有两种方法：扩展法和降维法。


(1) 扩展法

实用芯片 **74HC153**, 双4-1选通器(4-1MUX)

 

- ◆ 公共的地址输入端(A_1A_0)
- ◆ 独立的数据输入和输出端

例 用两个“4选1”接成一个“8选1”

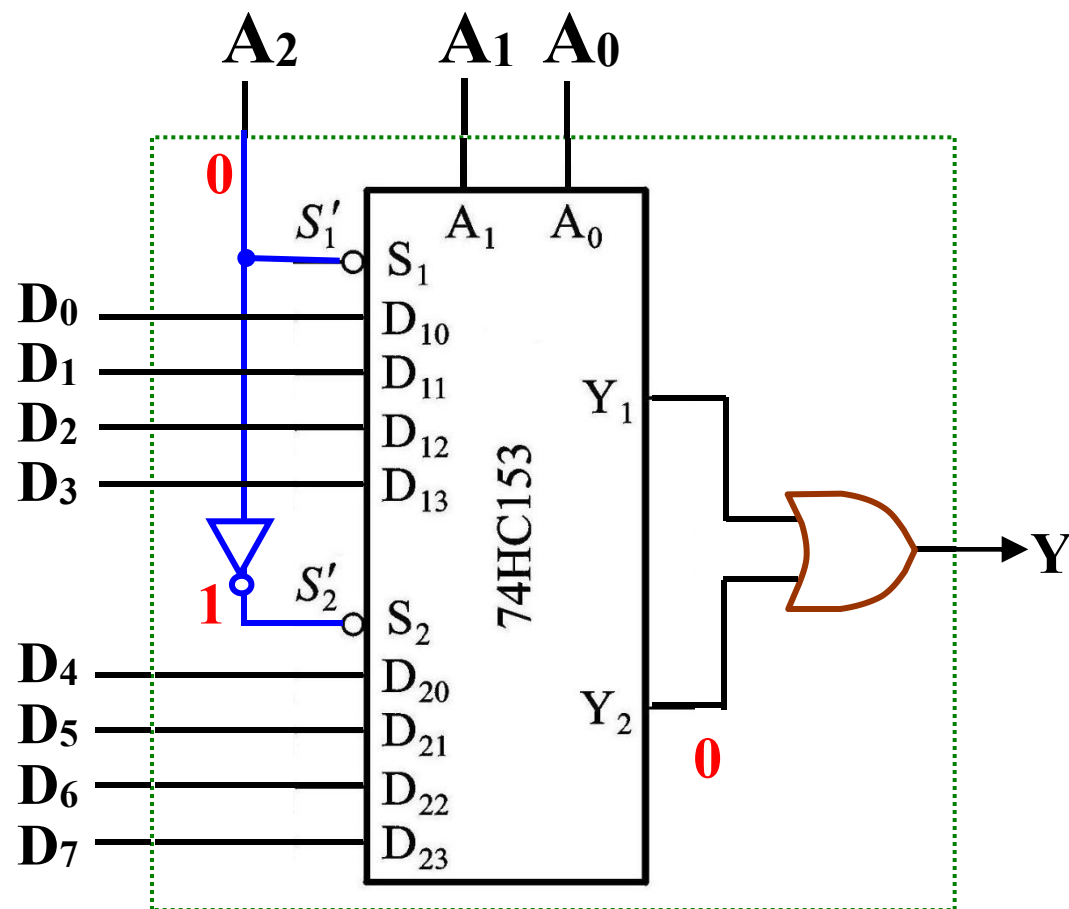

8-1MUX 功能表

$A_2 A_1 A_0$	Y
0	
0 0 0	D_0
0 0 1	D_1
0 1 0	D_2
0 1 1	D_3
1 0 0	D_4
1 0 1	D_5
1 1 0	D_6
1 1 1	D_7

$$Y = (A_2' A_1' A_0') D_0 + (A_2' A_1' A_0) D_1 + (A_2' A_1 A_0') D_2 + (A_2' A_1 A_0) D_3 \\ + (A_2 A_1' A_0') D_4 + (A_2 A_1' A_0) D_5 + (A_2 A_1 A_0') D_6 + (A_2 A_1 A_0) D_7$$

(2) 降维法（引入变量卡诺图）

一个逻辑函数卡诺图的变量数称为卡诺图的维数。如果把某些变量也作为卡诺图小方格内的值，则会减少卡诺图的维数，这种卡诺图称为降维卡诺图。

A	BC			
	00	01	11	10
0	1	0	0	0
1	1	1	1	0



A	B	
	0	1
0	C'	0
1	1	C


三维降两维

CD		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	1
	11	1	0	1	0
	10	0	1	1	1



四维降三维

BC		00	01	11	10
A	0				
	1				

 

三维降二维

B		0	1
A	0		
	1		


例：用一个8-1MUX实现

$$F(A,B,C,D) = \sum m(1,5,6,7,9,11,12,13,14)$$

$\begin{array}{c} CD \\ \backslash AB \end{array}$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	0	1
10	0	1	1	0

$\begin{array}{c} BC \\ \backslash A \end{array}$	00	01	11	10
0	D	0	1	D
1	D	D	D'	1

如果用4-1MUX实现呢？

 

用一片8-1 MUX 实现 $Y(A,B,C,D) = \sum m(1,5,6,7,9,11,12,13,14)$,
 A2A1A0已经连接好, 要求填写D0~D7的输入端

1) Y函数K图

\overline{CD}	00	01	11	10
AB				
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	0	1
10	0	1	1	0


Y

2) Y函数 K图降维

\overline{AB}	0	1
$A_2 A_1 D$		
00	0	C'
01	C	1
11	1	C'
10	0	1

Y

3) 对应8-1MUX的K图, 连接信号线


 


A → A ₂	0 → D ₀
B → A ₁	C' → D ₁
D → A ₀	C → D ₂
Y → Y	1 → D ₃
	0 → D ₄
	1 → D ₅
	1 → D ₆
	C' → D ₇

例：用4-1MUX实现 $F(A,B,C)$ ，其真值表已知。

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

利用卡诺图降维法

  

用一片4-1 MUX 实现函数 $Y(A,B,C)$ ，真值表已知

Y函数
真值表

ABC	Y
000	0
001	1
010	1
011	0
100	1
101	0
110	0
111	1

方法I

1) Y函数K图

BC	00	01	11	10
A=0	0	1	0	1
A=1	1	0	1	0


Y

2) K图降维

C	0	1
A ₁ B=0	A	A'
A ₁ B=1	A'	A

Y

3) 对应连接信号线

 


方法II

BC	00	01	11	10
A=0	0	1	0	1
A=1	1	0	1	0

Y

C	0	1
A ₁ B=0	C	C'
A ₁ B=1	C'	C

Y

 


方法III

BC	00	01	11	10
A=0	0	1	0	1
A=1	1	0	1	0

Y


C	0	1
A ₁ B=0	B	B'
A ₁ B=1	B'	B

Y

 


讨论： 图示是用两个4选1数据选择器组成的逻辑电路，
试写出输出端Z与输入M、N、P、Q之间的逻辑
函数式。已知数据选择器的逻辑函数式为：

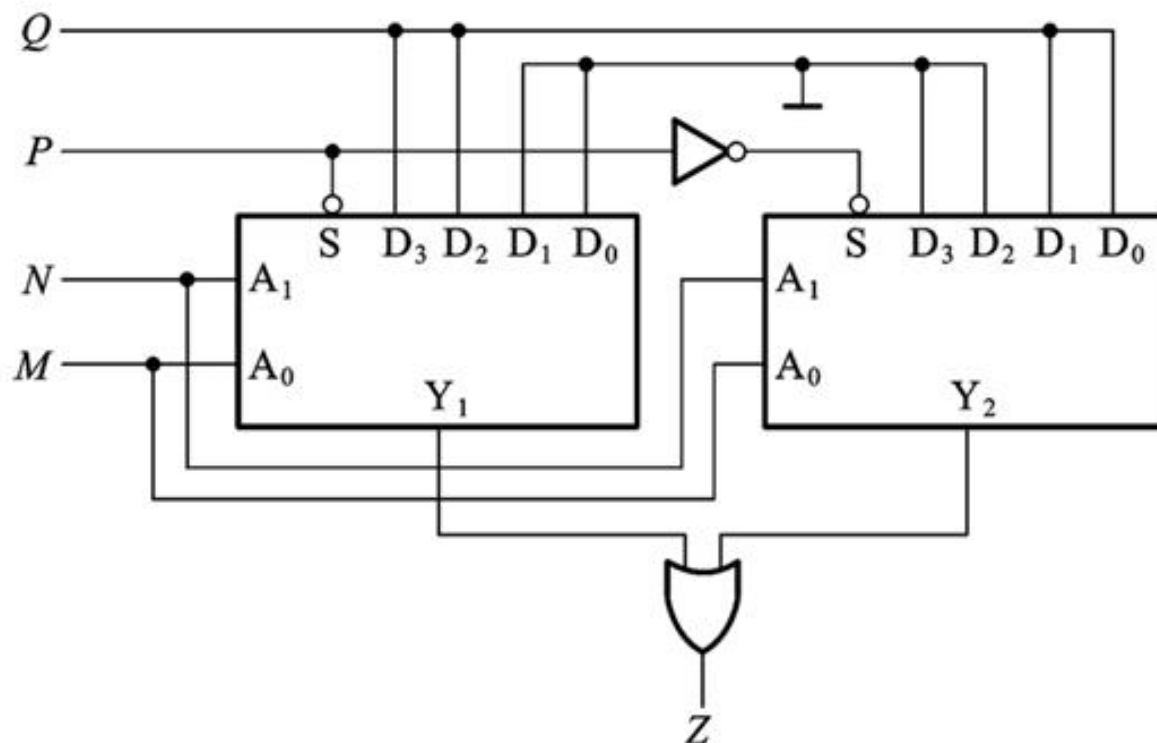
$$Y = (D_0 A_1' A_0' + D_1 A_1' A_0 + D_2 A_1 A_0' + D_3 A_1 A_0)$$



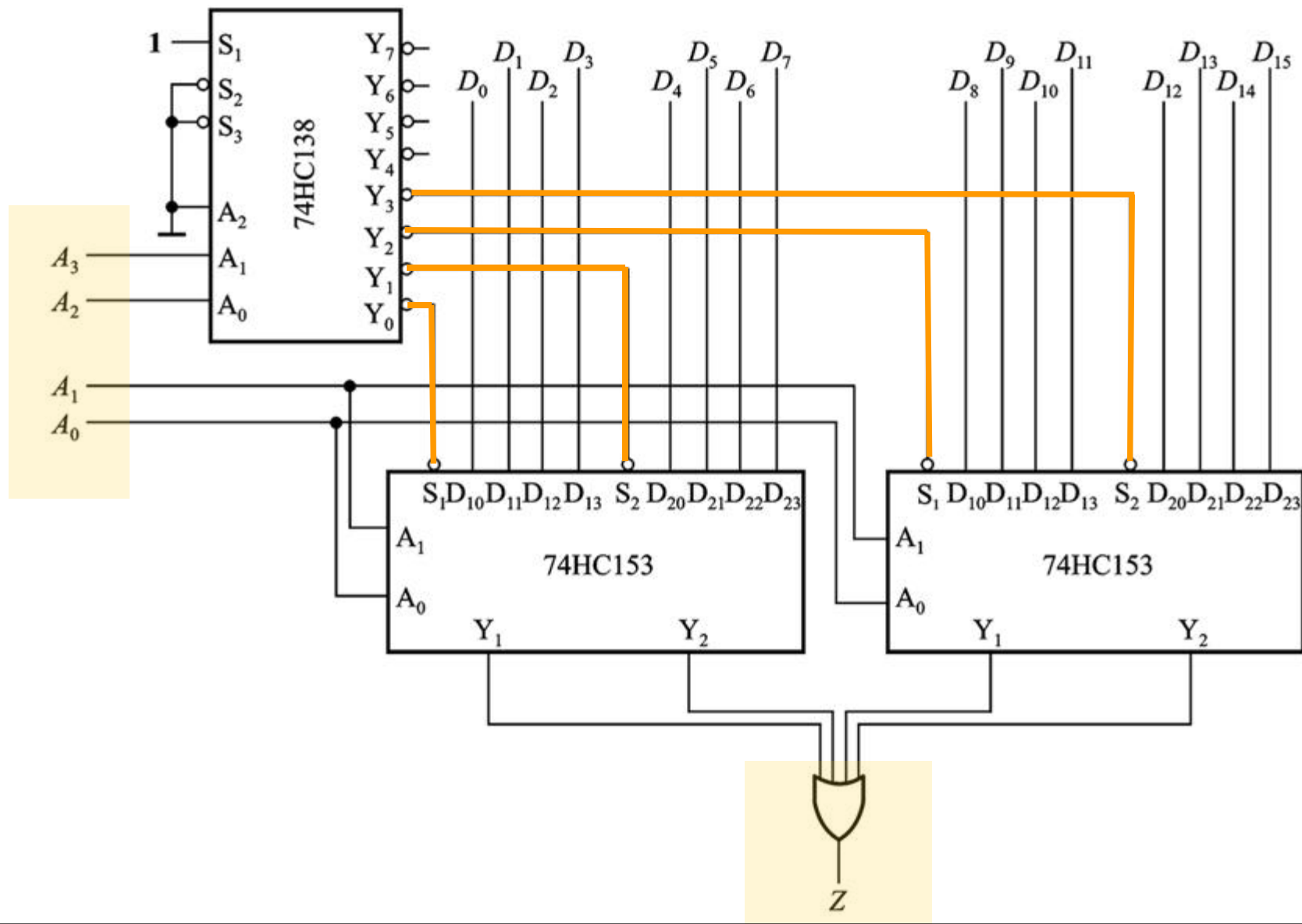讨论 试用两片双4选1数据选择器74HC153和3线—8线译码器74HC138接成16选1的数据选择器。



讨论：图示电路是由三个**2—1MUX**组成的电路，试分析其逻辑功能。

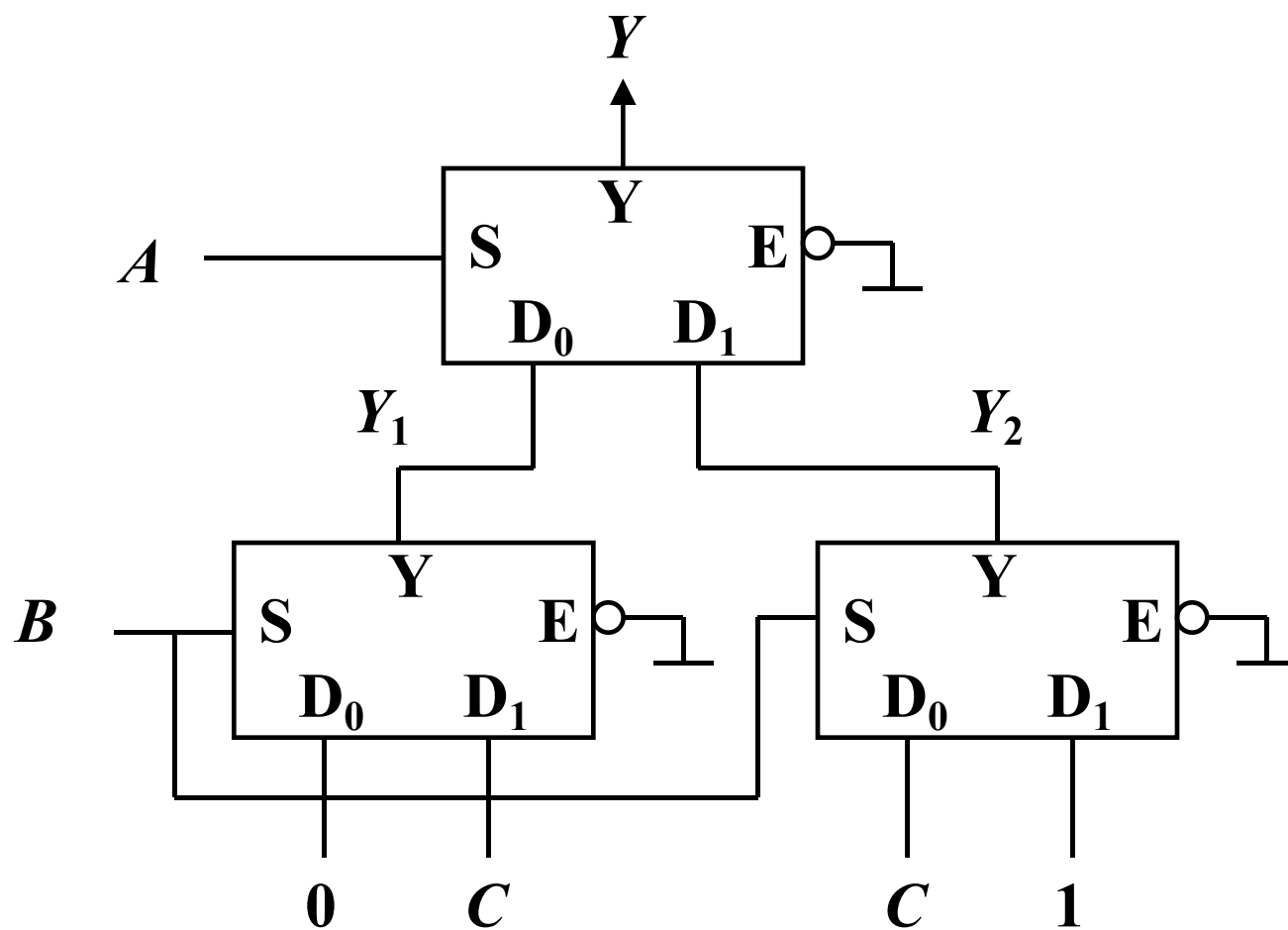

作业

4.16、 4.17、 4.19、 4.21

4.3.4 加法器

主要要求:

- 掌握加法器的逻辑功能及应用。

一、半加器和全加器


● 半加器

Half Adder, 简称 HA。它只将两个 1 位二进制数相加，而不考虑低位来的进位。


输 入		输 出	
A	B	S	CO
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

$$S = AB' + A'B = A \oplus B$$

$$CO = AB$$

 

(a)

 

(b)



● 全加器

Full Adder，简称FA。能将本位的两个二进制数和相邻低位来的进位数进行相加。

输 入			输 出	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>CI</i>	<i>S</i>	<i>CO</i>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$$S = (A'B'CI' + A'B \cdot CI + AB'CI + ABCI')$$

$$CO = (A'B' + B'CI' + A'CI')$$

  

二、多位加法器

串行进位加法器

其低位进位输出端依次连至相邻高位的进位输入端，最低位进位输入端接地。因此，高位数的相加必须等到低位运算完成后才能进行，这种进位方式称为串行进位。运算速度较慢。

超前进位加法器

其进位数直接由加数、被加数和最低位进位数形成。各位运算并行进行。运算速度快。



1. 四位串行进位加法器

$A_3 A_2 A_1 A_0$


$B_3 B_2 B_1 B_0$

$C_0 S_3 S_2 S_1 S_0$

构成：把 n 位全加器串联起来，低位全加器的进位输出连接到相邻的高位全加器的进位输入。

注意：

$CI_0=0$

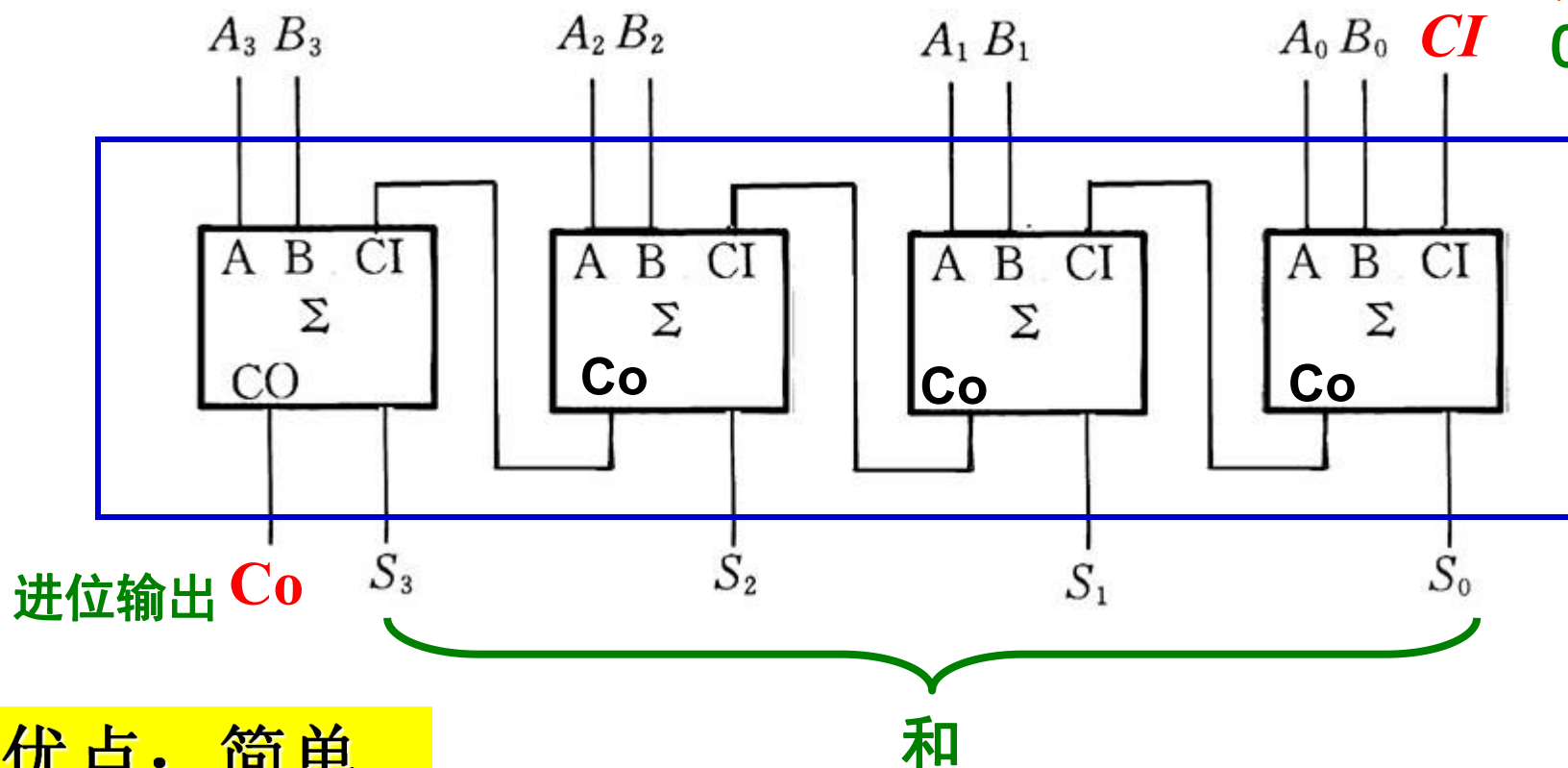

优点：简单
缺点：慢

4位串行进位加法器

2. 超前进位加法器

直接形成进位


加数

进位输出

加数

和


低位进位

 

4位超前进位加法器
74LS283

优点：快，每一位的**和**及最后的**进位**基本同时产生。

缺点：电路复杂

 




用加法器设计组合逻辑电路

例：将BCD8421码转换为余3码。


$$Y_3Y_2Y_1Y_0 = DCBA + 0011$$

 

输 入				输 出			
D	C	B	A	Y ₃	Y ₂	Y ₁	Y ₀
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

 例：用74LS283设计四位减法器。

$$A - B = C \longrightarrow A + (-B) = C \longrightarrow A_{\text{补}} + (-B)_{\text{补}} = C_{\text{补}}$$



5位

$$\begin{array}{r}
 14 \xrightarrow{\text{补}} 0,1110 \\
 - 11 \xrightarrow{\text{补}} 1,0101 \\
 \hline
 3 \xrightarrow{\text{补}} (1)0,0011 \\
 \hline
 \end{array}$$

S₄S₃S₂S₁S₀

$$\begin{array}{r}
 2 \xrightarrow{\text{补}} 0,0010 \\
 - 11 \xrightarrow{\text{补}} 1,0101 \\
 \hline
 - 9 \xrightarrow{\text{补}} (1)1,0111 \\
 \hline
 \end{array}$$

讨论：分析电路的逻辑功能。

